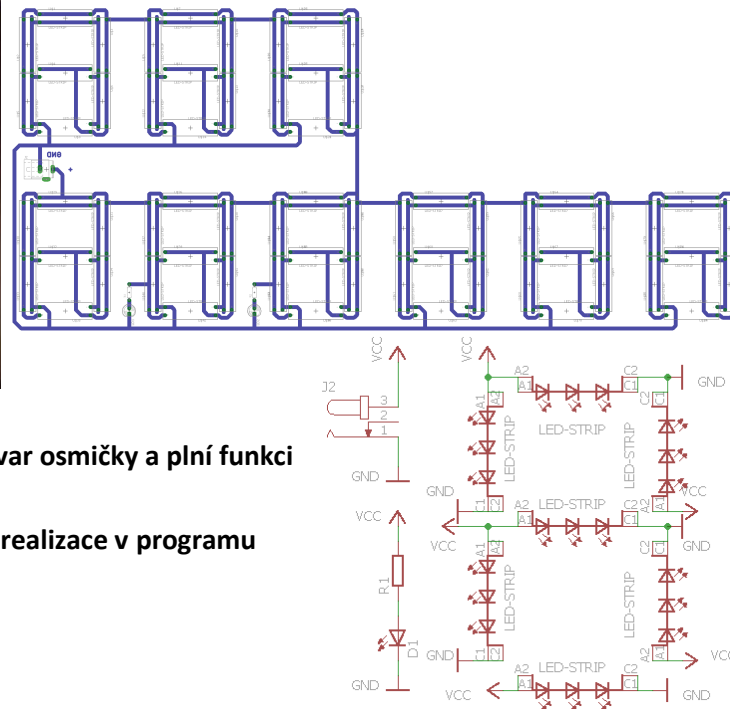


„Panel SOČ 5. 4. 2017“

Obrázek výrobku:



Elektrické schéma:



- Panel je tvořen z nastříhaného LED pásku, který má tvar osmičky a plní funkci jako 7-segmentovka
- Vpravo na obrázku je už hotový panel a vlevo je jeho realizace v programu Eagle
- Panel je napájen 9 V

SOČ 2017

Třída:

A4.E

Jméno:

Lucie Kaněřová