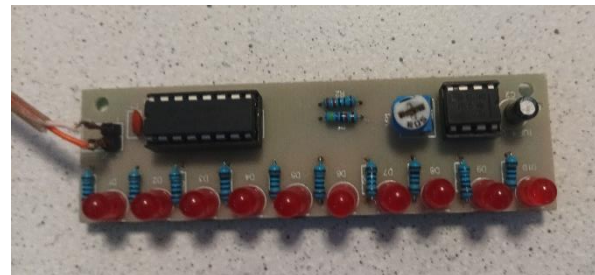




# Běžící světlo s časovačem



**Popis:** Projekt se skládá ze dvou integrovaných obvodů, časovače NE555 a dekadického čítače CD4017.

Časovač posílá impulzy do čítače a ten postupně spíná své výstupy s LED diodami tak, že je vytvořen efekt běžícího světla.

Potenciometrem se dá nastavit rychlost přeběhu světla.

Projekt koncipován 6 – 12V upraven na 4,5V.

