Losovací zařízení „Panna, Orel“

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PÍSEK

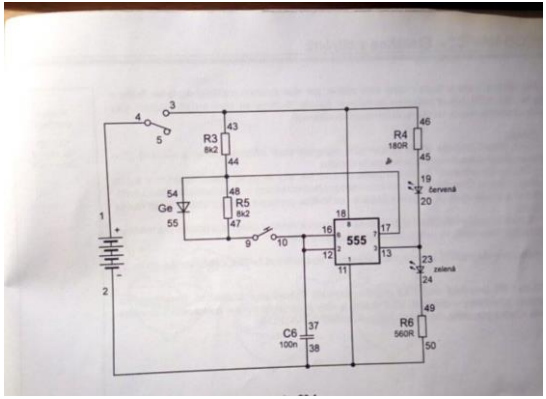

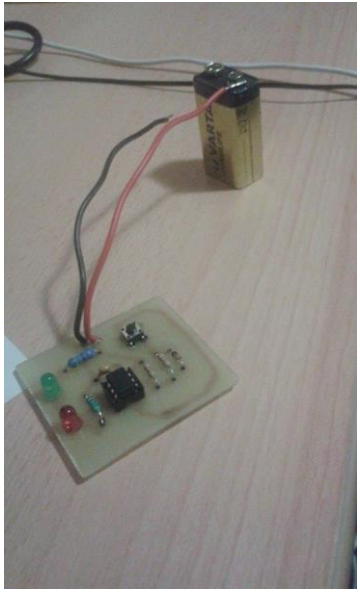

Popis: Po sestavení obvodu, s napájením baterie 9V a zapojení přepínače se rozsvítí jedna z diod (čevená, zelená). Zmáčkněte tlačítko a nyní držte – rozsvítí se slaběji obě diody – losuje se. Když tlačítko povolíte, zůstane svítit jedna z diod a to je výsledek losování.

Z principu zapojení vyplívá, že je nemožné ovlivnit výsledek losování.

SOČ 2015

Třída: A2.E
Jméno: Vojtěch Harenčák